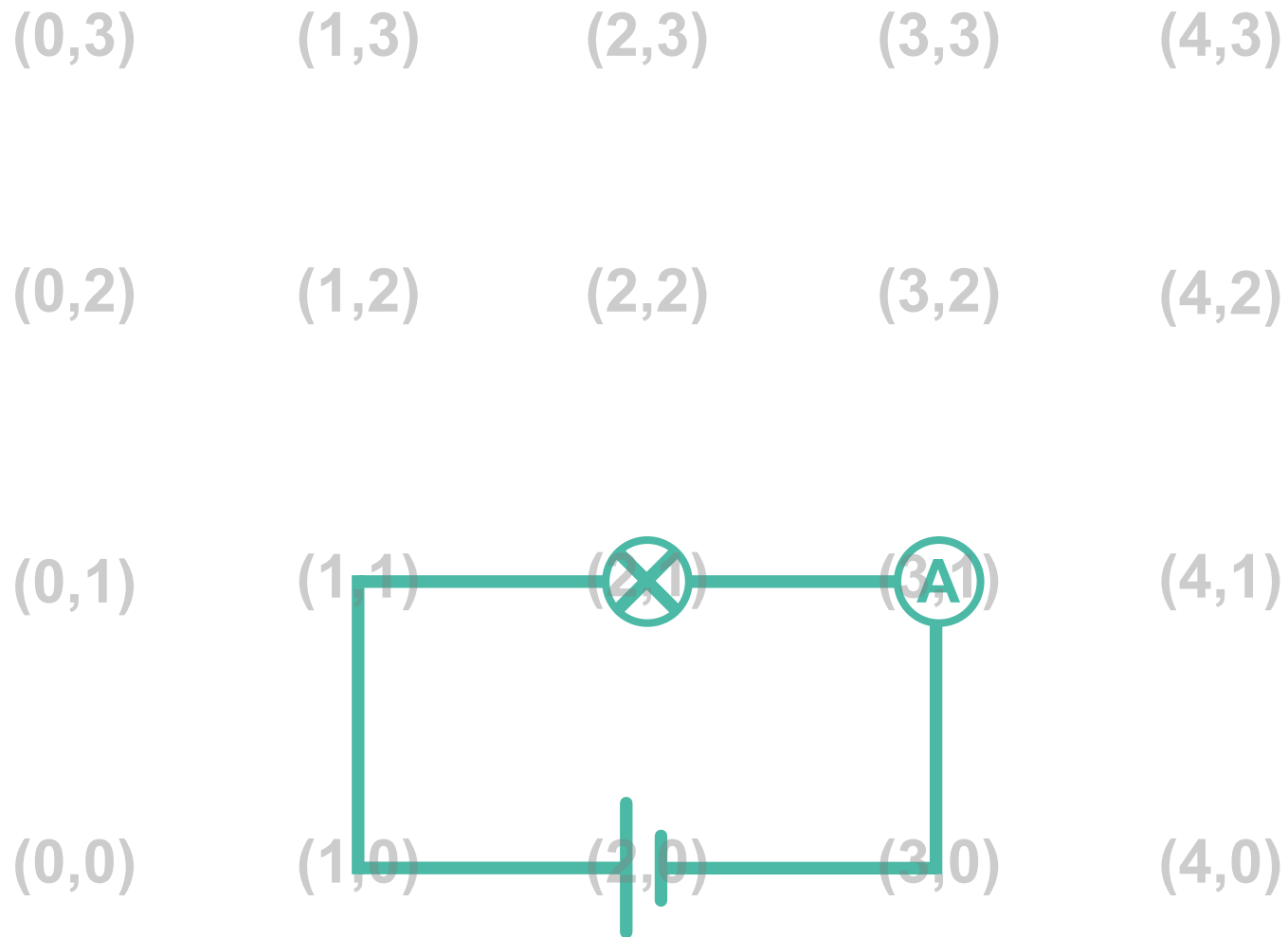




Eksempel

Kredsløbets forbindelser: $(2,0)-(1,0)$, $(1,0)-(1,1)$, $(1,1)-(2,1)$, $(2,1)-(3,1)$, $(3,1)-(3,0)$, $(3,0)-(2,0)$

Pære: $(2,1)$

Amperemeter: $(3,1)$

(0,3)

(1,3)

(2,3)

(3,3)

(4,3)

(0,2)

(1,2)

(2,2)

(3,2)

(4,2)

(0,1)

(1,1)

(2,1)

(3,1)

(4,1)

(0,0)

(1,0)

(2,0)

(3,0)

(4,0)



Dit eget kredsløb (serieforbindelse)

Kredsløbets forbindelser: ?

Pærer: ?

Amperemeter: ?

(0,3)

(1,3)

(2,3)

(3,3)

(4,3)

(0,2)

(1,2)

(2,2)

(3,2)

(4,2)

(0,1)

(1,1)

(2,1)

(3,1)

(4,1)

(0,0)

(1,0)

(2,0)

(3,0)

(4,0)



Dit eget kredsløb (parallelforbindelse)

Kredsløbets forbindelser: ?

Pærer: ?

Amperemeter: ?